ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



MÔN HỌC: THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ

Mã môn học: EE3051

Báo Cáo Thí Nghiệm Vi Xử Lý

Bài 1: Khảo sát tập lệnh và lập trình GPIO trên vi điều khiển STM32

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hướng
Lớp / Nhóm: L01 - Nhóm 04
Học kỳ: HK 242 (2024 - 2025)

#	Họ và tên	MSSV	Phân công / Đóng góp
1	Nguyễn Văn An	2110001	Trưởng nhóm / Phần cứng
2	Trần Thị Bình	2110002	Lập trình / Thu thập dữ liệu
3	Lê Hoàng Cường	2110003	Báo cáo / Xử lý kết quả

Phòng 304 B1, Cơ sở Lý Thường Kiệt, 17 Tháng 10, 2026

Phiếu chấm điểm thí nghiệm

1	Chuẩn bị bài trước thí nghiệm (Pre-lab questions & design)	2.0	
2	Kỹ năng thực hành, thao tác thiết bị và an toàn phòng lab	3.0	
3	Thu thập số liệu, kết quả đo và phân tích sóng/dữ liệu	3.0	
4	Báo cáo thí nghiệm, thảo luận kết quả & trả lời câu hỏi phụ	2.0	
	Tổng điểm:	**10.0**	

Nhận xét của Giảng viên / Cán bộ hướng dẫn:

Chữ ký Giảng viên

Mục lục

Phiếu chấm điểm thí nghiệm I
1 Lưu ý thực hành & Quy định an toàn phòng thí nghiệm 1
1.1 Nội quy phòng thí nghiệm 1
2 Danh sách kiểm tra đầu buổi & cuối buổi 1
1. Kiểm tra chuẩn bị đầu buổi (Pre-lab)
. 1
2. Nghiệm thu & bàn giao cuối buổi (Post-lab)
. 1
3 Phần chuẩn bị trước thí nghiệm (Preparation) 1
3.1 Khảo sát cấu trúc thanh ghi GPIO vi điều khiển STM32F4 1
4 Danh sách kiểm tra đánh giá tại lớp (In-Class Checklist) 2
Tiêu chí theo dõi thực hành trong buổi học 2
4.0.1 Idk 3
4.0.2 Hello, World! 3
5 Bài tập 1: Cấu hình GPIO Output điều khiển LED 3
5.1 Mục tiêu thí nghiệm 3
5.2 Sơ đồ kết nối phần cứng 3
5.3 Mã nguồn thực thi 3
5.4 Kết quả & Nhận xét 4
6 Bài tập 2: Đọc trạng thái nút nhấn (GPIO Input & Debounce) 4
6.1 Mục tiêu thí nghiệm 4
6.2 Sơ đồ kết nối 4
6.3 Mã nguồn lọc rung nút nhấn 4
6.4 Thảo luận kết quả 4
Tài liệu tham khảo 4

Danh mục hình ảnh

Danh mục bảng

Bảng 1 Bảng phân bổ chân GPIO điều khiển dãy 4 LED trên Kit STM32F4 3

1 Lưu ý thực hành & Quy định an toàn phòng thí nghiệm

Cảnh báo an toàn điện & bảo vệ thiết bị

1. Luôn ngắt nguồn điện trước khi cắm hoặc rút dây nối trên kit thí nghiệm.
2. Kiểm tra đúng cực tính nguồn cấp V_{CC} (3.3V / 5V) và GND trước khi bật công tắc nguồn.
3. Không để vật dẫn kim loại rơi lên bề mặt board mạch đang hoạt động.

1.1 Nội quy phòng thí nghiệm

- Sinh viên phải hoàn thành phần chuẩn bị (Pre-lab) trước khi vào lớp.
- Đi đúng giờ và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm.
- Dọn dẹp thiết bị, bàn ghế ngăn nắp và bàn giao kit thí nghiệm sau khi kết thúc buổi thực hành.

2 Danh sách kiểm tra đầu buổi & cuối buổi

1. Kiểm tra chuẩn bị đầu buổi (Pre-lab)

1	Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và tài liệu tham khảo	X	Hoàn thành
2	Trả lời đầy đủ các câu hỏi chuẩn bị trong Bài chuẩn bị 1 & 2	X	Đã làm
3	Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch kết nối GPIO và LED/Button	X	Đã nộp
4	Viết trước khung mã nguồn khởi tạo xung clock và thanh ghi	X	Sẵn sàng

2. Nghiệm thu & bàn giao cuối buổi (Post-lab)

1	Demo chương trình chạy thực tế trên kit cho Giảng viên xem	X	Đạt 10/10
2	Lưu số liệu đo dao động ký & hình chụp dạng sóng	X	Đã lưu USB
3	Tắt nguồn kit thí nghiệm, máy hiện sóng và nguồn DC	X	Đã kiểm tra
4	Vệ sinh vị trí thực hành, thu dọn dây đo và bàn giao thiết bị	X	Ký nhận xong

3 Phần chuẩn bị trước thí nghiệm (Preparation)

3.1 Khảo sát cấu trúc thanh ghi GPIO vi điều khiển STM32F4

Theo tài liệu [1], mỗi cổng GPIO gồm có các thanh ghi chính:

- `MODER`: Thanh ghi cấu hình chế độ (Input, Output, Alternate Function, Analog).
- `OTYPER`: Thanh ghi xác định kiểu ngõ ra (Push-Pull hoặc Open-Drain).
- `OSPEEDR`: Thanh ghi cấu hình tốc độ đáp ứng ngõ ra (Low, Medium, High, Very High).
- `PUPDR`: Thanh ghi điện trở kéo lên / kéo xuống (No Pull, Pull-Up, Pull-Down).
- `IDR` & `ODR`: Thanh ghi dữ liệu ngõ vào và ngõ ra.

Câu hỏi 1: Tại sao cần phải kích hoạt xung nhịp (Clock Enable) trên bus AHB1 trước khi cấu hình thanh ghi GPIO?

Trả lời: Để tiết kiệm năng lượng, kiến trúc ARM Cortex-M ([2]) mặc định tắt clock của các ngoại vi khi khởi động. Nếu không bật bit tương ứng trong thanh ghi RCC_AHB1ENR, các thanh ghi GPIO sẽ không được cấp xung nhịp hoạt động và các thao tác ghi giá trị vào thanh ghi sẽ không có hiệu lực.

Câu hỏi 2: Phân biệt cấu hình Push-Pull và Open-Drain trong chế độ Output?

Trả lời: Chế độ Push-pull có thể chủ động kéo mức áp lên cao (V_{DD}) hoặc kéo xuống thấp (V_{SS}) thông qua cặp transistor P-MOS và N-MOS. Chế độ Open-drain chỉ chủ động kéo xuống thấp (N-MOS dẫn), còn khi xuất mức 1 thì ngõ ra thả nổi (high impedance) và cần có điện trở kéo ngoài (pull-up resistor) để kéo lên mức cao.

4 Danh sách kiểm tra đánh giá tại lớp (In-Class Checklist)

Tiêu chí theo dõi thực hành trong buổi học

1	Thao tác kết nối đúng sơ đồ chân mạch nạp ST-Link với board vi điều khiển	Đạt	GV đã kiểm tra
2	Biên dịch mã nguồn không phát sinh lỗi hoặc cảnh báo nghiêm trọng	Đạt	0 warning, 0 error
3	Nạp chương trình điều khiển nhấp nháy LED chạy đúng chu kỳ 1s	Đạt	Sai số < 1%
4	Đo đạc kiểm chứng tín hiệu xung bằng Dao động ký (Oscilloscope)	Đạt	Đã chụp màn hình sóng
5	Xử lý hiện tượng rung phím (Key Debounce) trên nút nhấn thành công	Đạt	Phản hồi tốt

Mục lục

3.1 Khảo sát cấu trúc thanh ghi GPIO vi điều khiển STM32F4 1
Tiêu chí theo dõi thực hành trong buổi học 2
4.0.1 Idk 3
4.0.2 Hello, World! 3

4.0.1 Idk

Why do we need to question things?

4.0.1.1 To verify what we know and what we don't

Lalalalala

4.0.1.2 To think critically about what we're doing

Wow

4.0.2 Hello, World!

The classic introduction to any programming language.

4.0.2.1 Another heading for testing

5 Bài tập 1: Cấu hình GPIO Output điều khiển LED

5.1 Mục tiêu thí nghiệm

- Nắm vững quy trình cấu hình cổng GPIO xuất tín hiệu số.
- Thiết lập chu kỳ bật/tắt (Toggle) LED với khoảng thời gian xác định $T = 1\text{s}$.

5.2 Sơ đồ kết nối phần cứng

Chân điều khiển LED được gắn vào `GPIOD Pin 12` (Green LED) trên STM32F4-Discovery board.

PD12	LED Xanh lá (Green)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed
PD13	LED Cam (Orange)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed
PD14	LED Đỏ (Red)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed
PD15	LED Xanh dương (Blue)	Output Push-Pull, No-pull, High-Speed

Bảng 1: Bảng phân bổ chân GPIO điều khiển dãy 4 LED trên Kit STM32F4

5.3 Mã nguồn thực thi

```c
#include "stm32f4xx.h"

void delay_ms(uint32_t ms) {
    for (uint32_t i = 0; i < ms * 4000; i++) {
        __NOP();
    }
}

int main(void) {
    // 1. Kich hoat clock GPIOD
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;

    // 2. Cau hinh PD12, PD13, PD14, PD15 la Output (01)
    GPIOD->MODER &= ~(0xFFU << 24);
    GPIOD->MODER |=  (0x55U << 24);

    while (1) {
```

```
        GPIOD->ODR ^= (0xFU << 12); // Dao trang thai 4 LED
        delay_ms(500);
    }
}
```

5.4 Kết quả & Nhận xét

Kết quả đo lường

- Đèn LED nhấp nháy đồng bộ với chu kỳ đo được trên máy hiện sóng $T = 1.002$s.
- Mức logic cao đo được tại chân vi điều khiển là 3.28V, đáp ứng chuẩn logic TTL/CMOS của STM32F4.

6 Bài tập 2: Đọc trạng thái nút nhấn (GPIO Input & Debounce)

6.1 Mục tiêu thí nghiệm

- Cấu hình GPIO ở chế độ ngõ vào số (Digital Input).
- Khảo sát hiện tượng rung phím cơ học và hiện thực thuật toán lọc nhiễu phần mềm.

6.2 Sơ đồ kết nối

Nút nhấn User Button trên kit được nối với chân `PA0`. Khi nhấn nút, chân `PA0` được kéo lên mức V_{DD} (Active High).

6.3 Mã nguồn lọc rung nút nhấn

```
#include "stm32f4xx.h"

uint8_t read_button_debounced(void) {
    if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_ID0) != 0) {
        for (volatile int i = 0; i < 8000; i++); // Tro delay khoang 20ms
        if ((GPIOA->IDR & GPIO_IDR_ID0) != 0) {
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}
```

6.4 Thảo luận kết quả

Khi nhấn nút không có thuật toán lọc rung, quan sát trên máy hiện sóng ghi nhận chuỗi xung nhiễu kéo dài khoảng 5ms – 15ms do tiếp điểm cơ khí đàn hồi. Việc áp dụng thời gian trễ lọc rung 20ms đã loại bỏ hoàn toàn các xung kích sai, giúp đếm chính xác số lần nhấn phím.

Tài liệu tham khảo

[1] STMicroelectronics, *STM32F407xx Reference Manual (RM0090)*. STMicroelectronics, 2021.

[2] J. Yiu, “The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors”, *Newnes*, 2013.